

# Конспект к экзамену по билетам (математический анализ) (1-й семестр)

Латыпов Владимир (конспектор)

[t.me/donRumata03](https://t.me/donRumata03), [github.com/donRumata03](https://github.com/donRumata03), [donrumata03@gmail.com](mailto:donrumata03@gmail.com)

Скаков Павел Сергеевич (лектор)

[t.me/pavelxs](https://t.me/pavelxs)

23 января 2022 г.

## Содержание

<b>1</b>	<b>Введение</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Названия билетов (ровно как в оригинале)</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>О чём говорить при каждом из билетов?</b>	<b>4</b>
3.1	Элементная база вычислительной системы: логические элементы, триггеры. . . . .	4
3.1.1	МЕМ . . . . .	4
3.1.2	JK-триггер . . . . .	4
3.1.3	Физические основы работы логических элементов	4
3.1.4	Дребезг контактов . . . . .	6
3.2	Оперативная память: статическая/динамическая, организация. . . . .	6

## 1. Введение

Максимально сжатый материал: если читатель не знаком с курсом, возможно, стоит сначала изучить конспект Тимофея на Overleaf.

## 2. Названия билетов (ровно как в оригинале)

### 1. Устройство памяти

- 1.1. Элементная база вычислительной системы: логические элементы, триггеры.
- 1.2. Оперативная память: статическая/динамическая, организация.
- 1.3. Оперативная память: характеристики, типы динамической памяти. NUMA.
- 1.4. Кэш-память.
- 1.5. Протоколы когерентности кэш-памяти.
- 1.6. Носители информации: магнитные, оптические и на основе флеш-памяти. RAID.

### 2. Архитектура процессорных систем

- 2.1. Архитектура фон Неймана и её альтернативы.
- 2.2. Архитектура набора команд (ISA) и микроархитектура.
- 2.3. Конвейерная архитектура. Конвейер MIPS.
- 2.4. Проблемы конвейера (hazards) и пути их решения.
- 2.5. Суперскалярная и VLIW архитектуры. Спекулятивное исполнение. Уязвимости классов Spectre и Meltdown.
- 2.6. Многоядерные/многопроцессорные системы, одновременная многопоточность (SMT/HT).

Нужно ответить на два вопроса: по одному из каждой части. Пользоваться ничем нельзя, отвечать сразу.

### 3. О чём говорить при каждом из билетов?

#### 3.1. Элементная база вычислительной системы: логические элементы, триггеры.

Европейские и американские обозначения логических элементов

Полусумматоры и сумматоры (медиана +  $XOR$  или два полусумматора +  $OR$ )

RS-триггер, каноническая и наиболее эффективная версия — через два ИЛИ-НЕ.

Проблемы высоких частот и малого размера, «В Ethernet соотношение сигнал/шум — как разговаривать рядом с турбиной самолёта»

⇒ Синхронная версия RS-триггера, D-триггер через «не» на входе.

##### 3.1.1. МЕМ

Декодер 3to8 (для каждого из 8 выходов  $AND$  от трёх, возможно, инвертированных входов) ⇒ мультиплексор ( $3 + 8 \rightarrow 1$ ) и демультимплексор ( $3 + 1 \rightarrow 8$ ).

Из этого можно сделать модуль памяти «Мем» на 8 бит:

Входы: 3 адресных бита,  $R/W$ ,  $C$  (clock),  $D$  (запись, если выбран режим  $W$ ).

Выход: «Q» — если выбран режим  $R$  (не обязательно только в этом случае) — на нём значение, соответствующее биту по адресу  $A_0A_1A_2$ .

##### 3.1.2. JK-триггер

JK-триггер (Входы  $J$ ,  $K$ , синхронный,  $\Leftrightarrow$  умеет инвертировать состояние при двух единицах). Крафтится из двух RS-триггеров с тактированием в противофазе, на вход первого кроме оригинальных входов  $J$ ,  $K$  через «AND» даётся то, что запомнил второй (то есть что было на первом до начала такта). В нормальной версии результат ( $Q$  и  $\tilde{Q}$ ) берётся из выходов первого триггера.

##### 3.1.3. Физические основы работы логических элементов

Нас интересуют в основном транзисторы. По многим причинам победила  $CMOS$ -логика, конструирующая только транзисторы (причём

полевые) для конструкции элементов. Это позволяет минимизировать потребляемую энергию, так как ток течёт только при переключении. В отличие от полевых транзисторов (где он нужен через базу для поддержания открытого состояния), а также *NMOS* логики, где он течёт по резистору в некоторых случаях (когда транзистор открыт).

В случае *CMOS* логики расход энергии растёт при увеличении частоты почти линейно по понятным причинам.

 


Рис. 1: Общий принцип построения схем в CMOS логике

В качестве элементарных частиц используем *NOT*, *NAND*, *NOR* (нельзя сделать *AND* и *OR* эффективнее, чем соответствующий *NAND/NOR* ◦ *NOT*)

Fun Fact: можно сделать *NOR* и *NAND* на много входов эффективнее,

чем просто внешне композировать (например, для трёх — 6 вместо 8-и).

#### 3.1.4. Дребезг контактов

Кнопки из реальной жизни при нажатии не сразу устанавливаются в новое состояние, а сначала колеблется. Это называется *Contact bounce* (дребезг контактов). Причём чем старше и некачественнее контакты, тем дольше будет происходить *bouncing*.

Есть несколько подходов к борьбе с ним. Бывает, программно, бывает аппаратно. Причём кроме вопросов реализации возникают ещё и концептуальные. Проще всего реагировать на нажатие с запозданием: по истечении времени с начала или с последнего изменения. Другой вариант — реагировать как только произошло изменение после затишья, но после этого игнорировать дребезг, пока не установится. Однако, если у нас не просто бинарная кнопка с одним контактом «нажат/не нажат», а имеющая положения «не нажата, положение 1 и положение 2» и мы хотим на выход подавать бинарный сигнал в виде последнего «кас'анного» контакта, то всё гораздо очевиднее и у нас есть ультимативное решение через триггер и, возможно, транзистор. Не забыть про подтягивающие резисторы.

### 3.2. Оперативная память: статическая/динамическая, организация.

Память располагают в 2D решётчатой структуре.

Количество проводов  $\propto cols + rows \Rightarrow O(\sqrt{memory\_size})$

*Row* отвечает за выбор ряда. Если он ноль, ячейка вообще не работает.

Если подаётся *true*, ячейка открывается. Можно считывать информацию с соответствующих *Col* и  $\overline{Col}$ . Также можно записывать на эти входы.

Статическая память строится как

	<b>Статическая память</b>	<b>Динамическая память</b>
Скорость	быстрая	медленная
Количество транзисторов	Много ( $\approx 6$ )	Мало (обычно один + конденсатор)
Надёжность	Наличествует	Постоянно дегенерирует $\Rightarrow$ надо регенерировать
Примеры	Регистры, кэш	Оперативная память, видеопамять

Параметры, по которым оценивается память:

Объём,  
 скорость доступа («latency»),  
 скорость передачи («throughput», пропускная способность)